№10 ФОПТСЗИ

План

- Биполярные транзисторы
  - Усилители
  - Биполярный транзистор с общей базой
  - Биполярный транзистор с общим эмиттером
- Полевые транзисторы
  - Полевой транзистор с управляющим переходом
    - Канал n-типа
    - Канал p-типа
  - МДП полевые транзисторы
    - С встроенным каналом n-типа
    - С встроенным каналом p-типа
    - С индуцированным каналом n-типа
    - С индуцированным каналом p-типа

Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы - это полупроводниковый прибор с *двумя и более PN-переходами и трёмя электродами*.

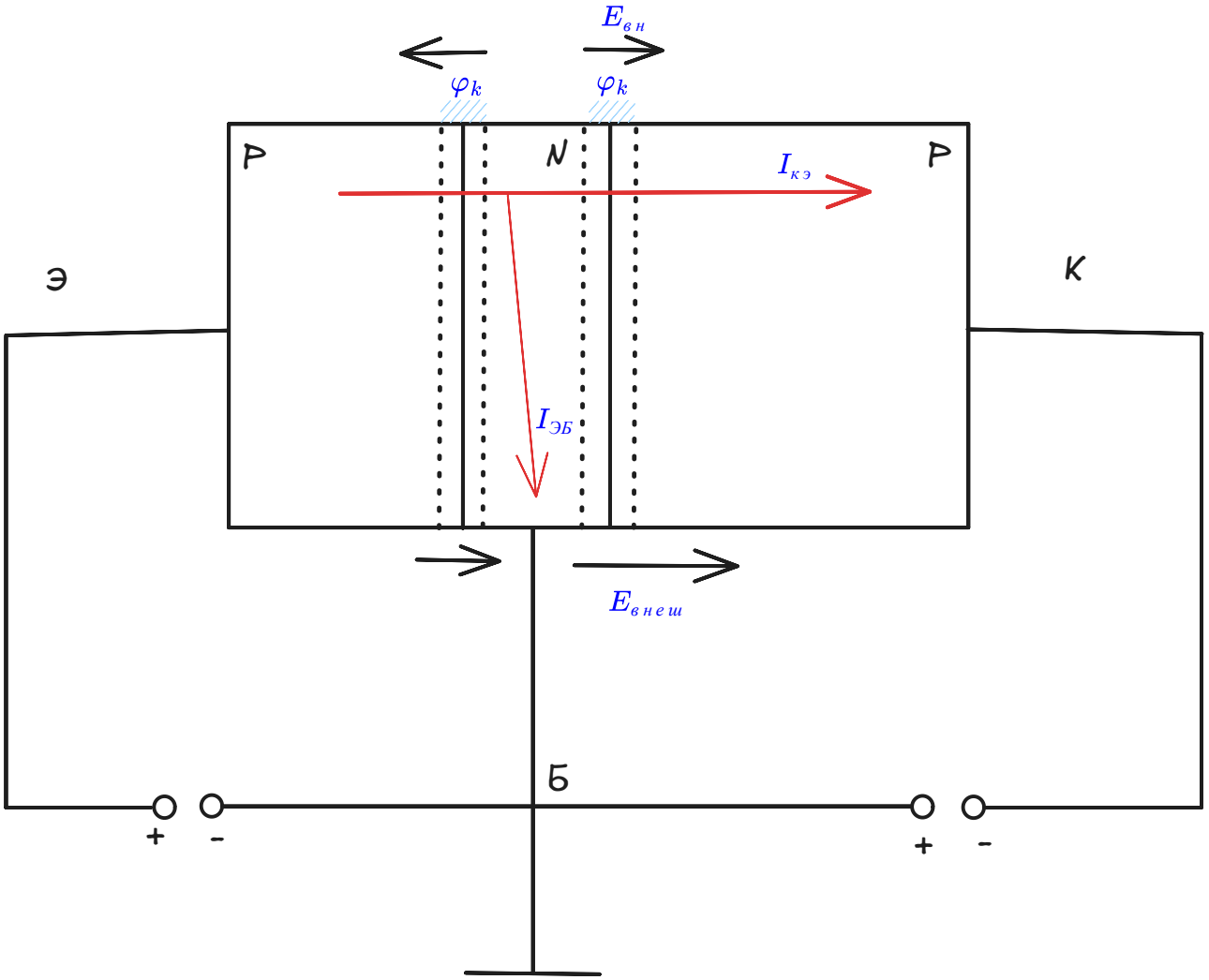

Входная и выходная характеристика:

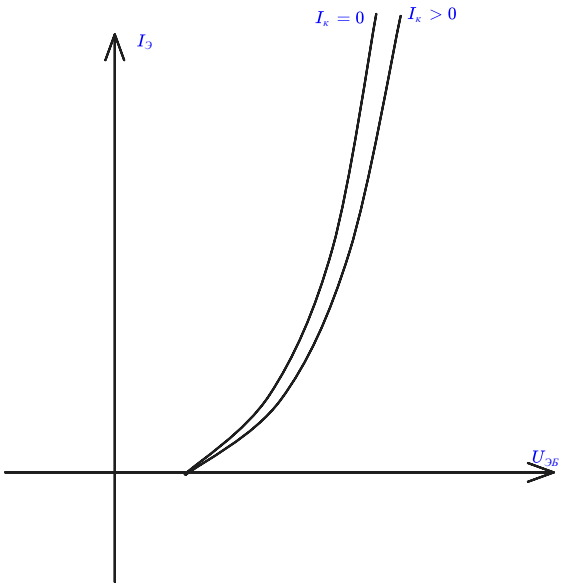

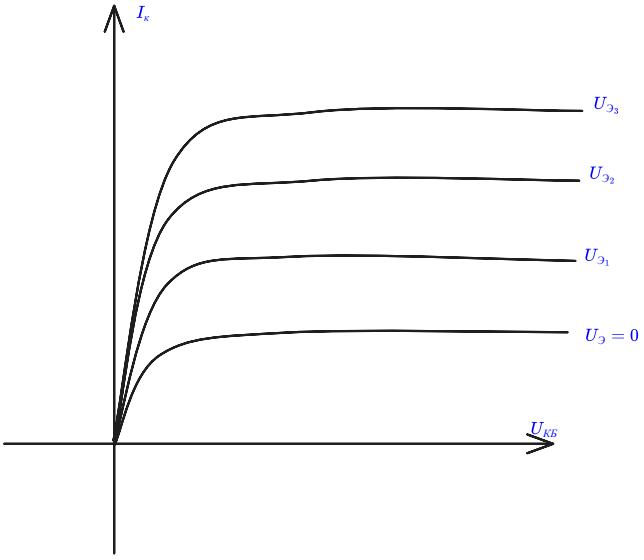

Имеет три режима:

1. *Активный*.
2. *Насыщение*.
3. *Отсечка*.

Усилители

Усилитель - это некий четырёхполюсник, который усиливает сигнал. Самый распространённый вид транзисторов.

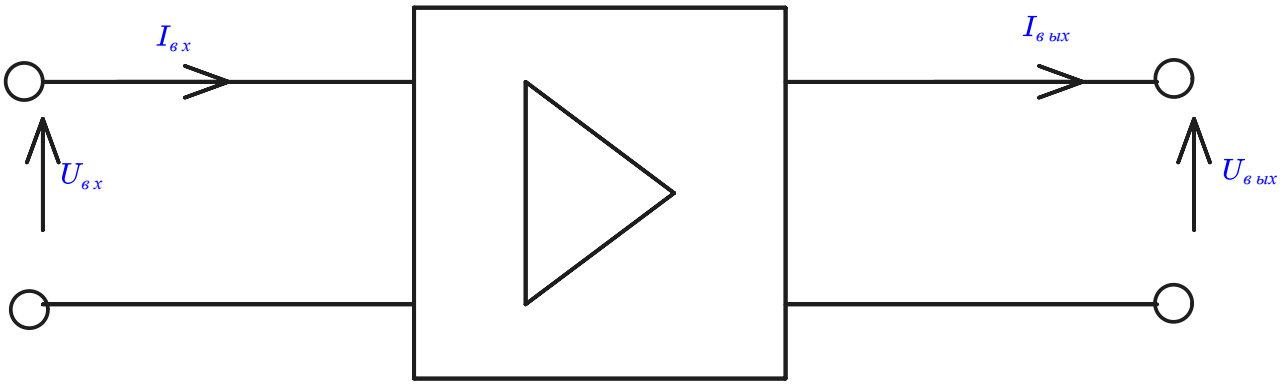

Биполярный транзистор с общей базой

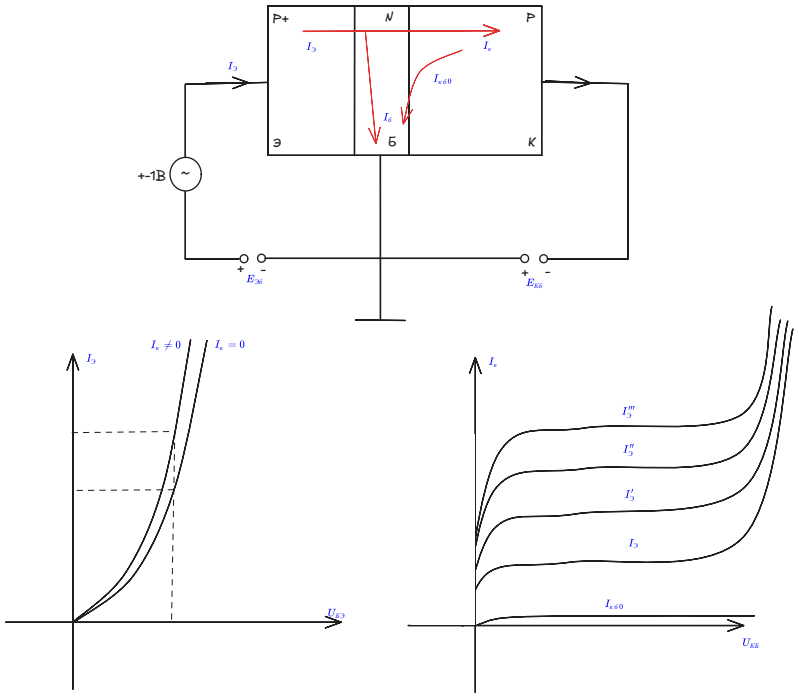

$$I_к = I_э \cdot h_{21} - I_{кб_0}$$
$$I_б = (1 - h_{21})I_э + I_{кб_0}$$

Биполярный транзистор с общим эмиттером

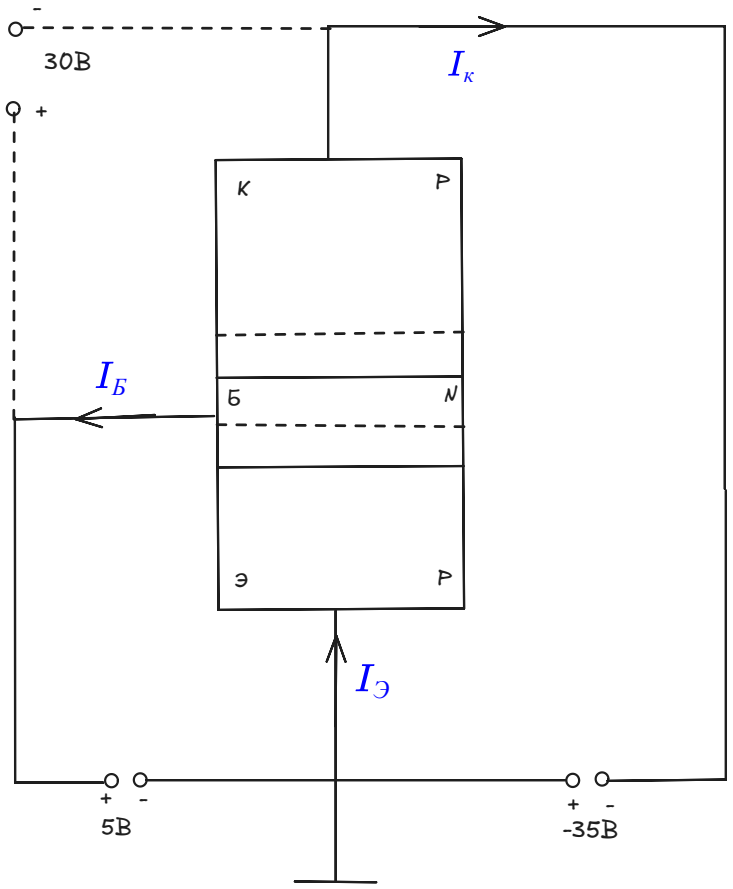

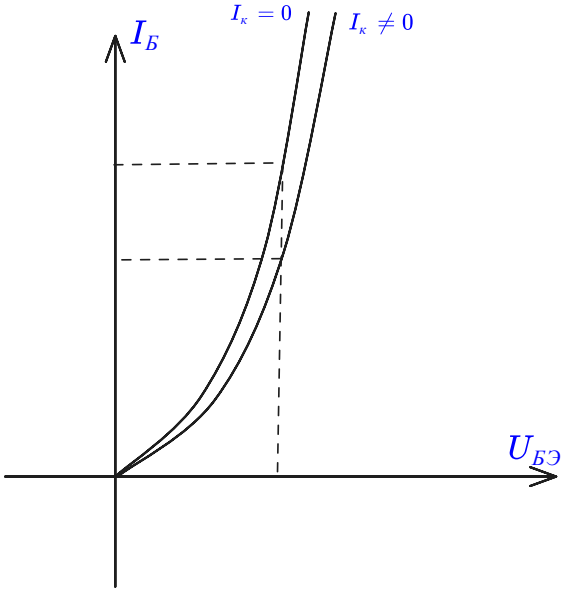

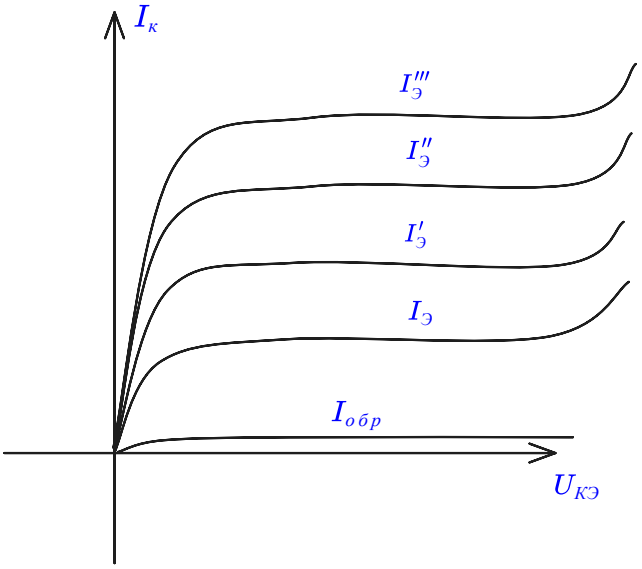

Полевые транзисторы

Полевой транзистор с управляющим переходом

Канал n-типа

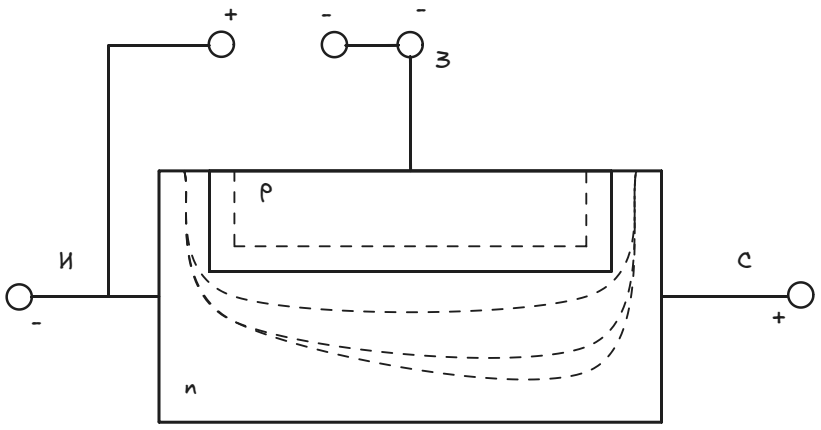

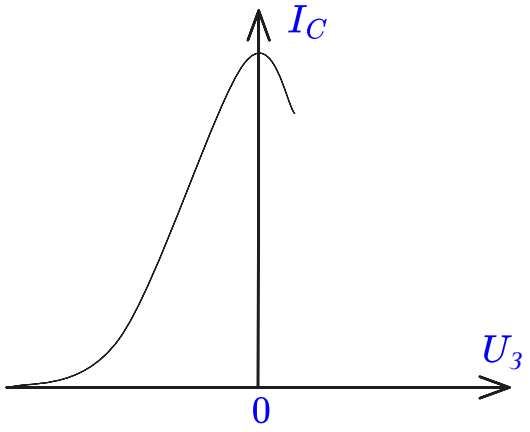

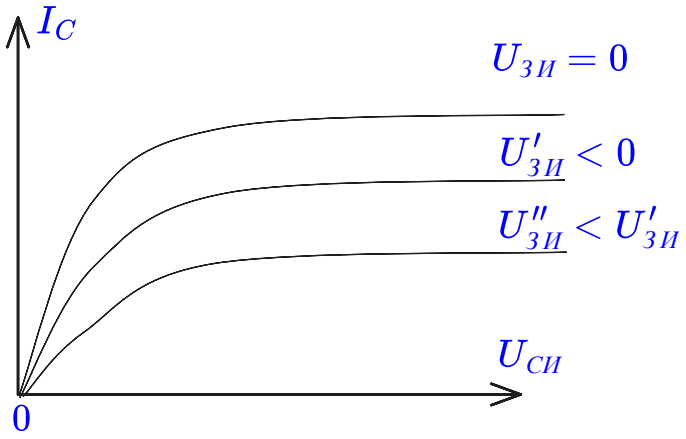

Канал p-типа

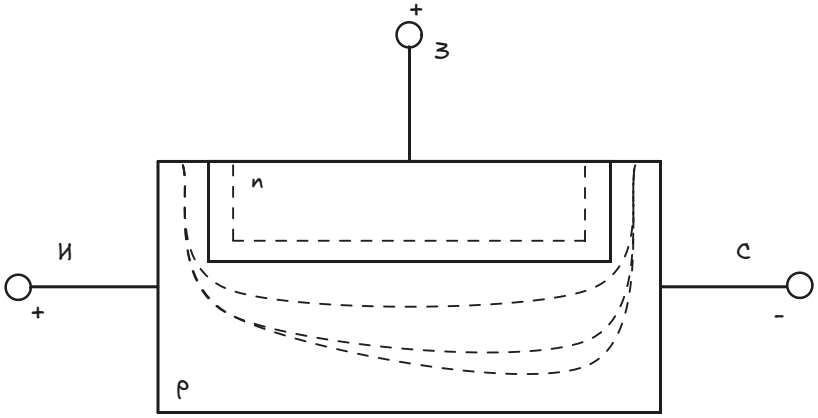

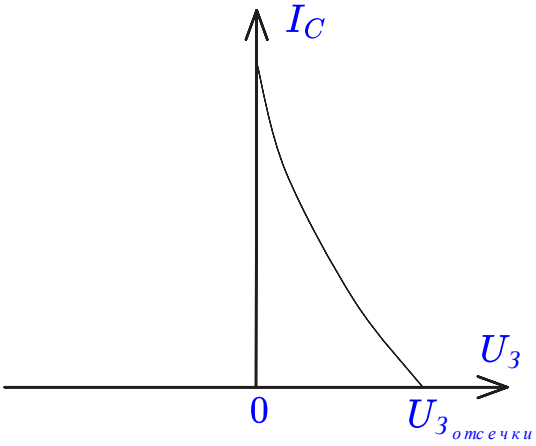

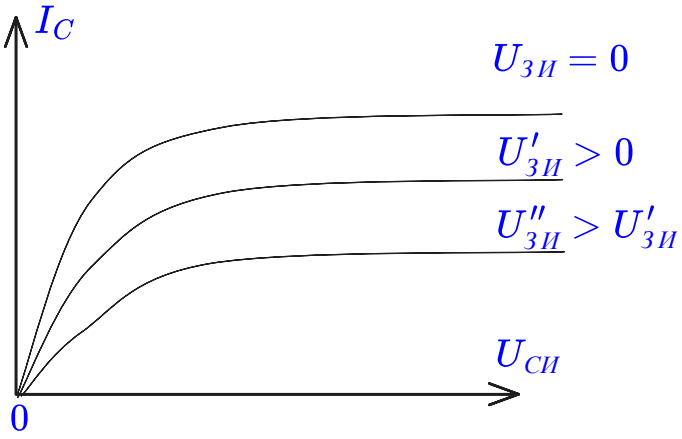

МДП полевые транзисторы

С встроенным каналом n-типа

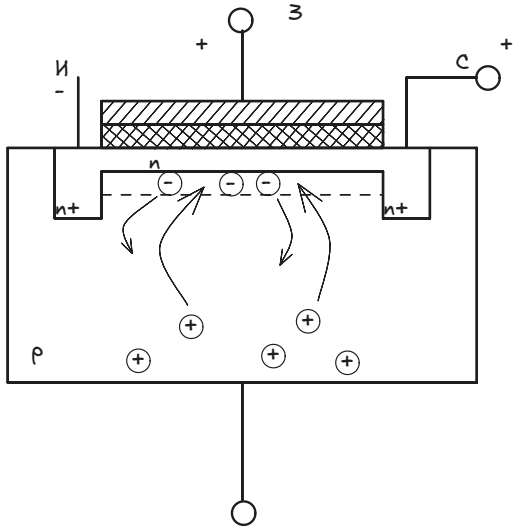

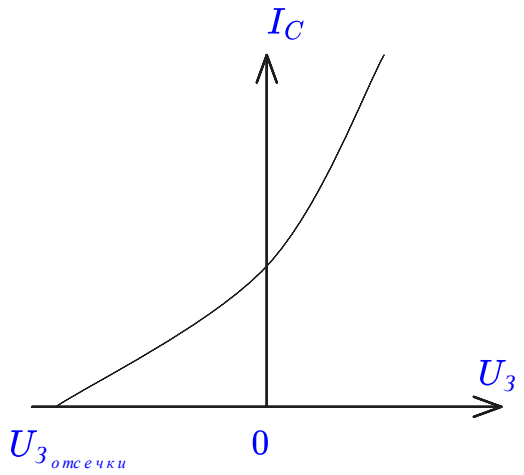

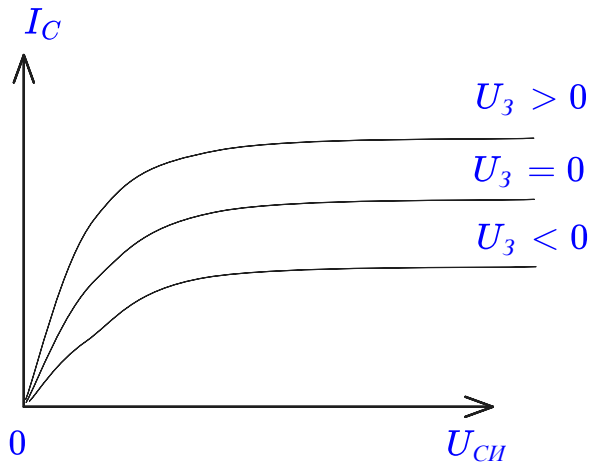

С встроенным каналом p-типа

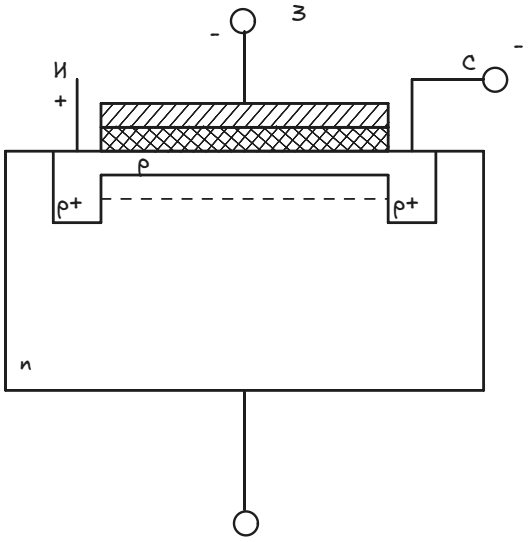

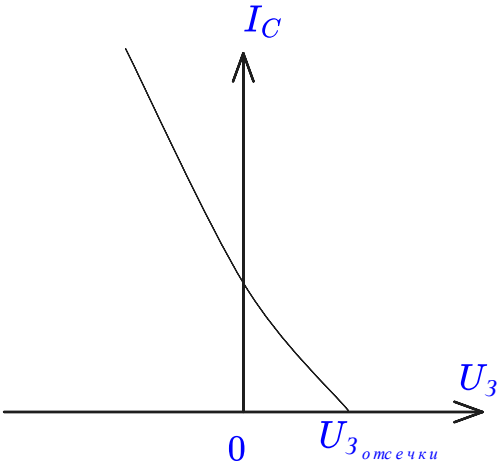

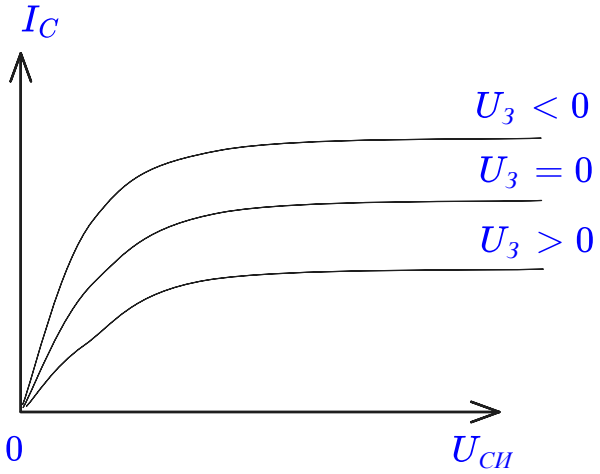

С индуцированным каналом n-типа

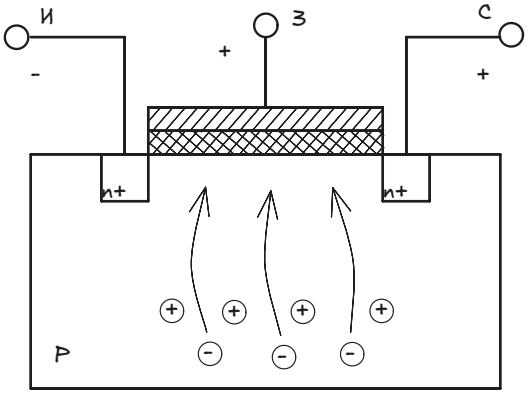

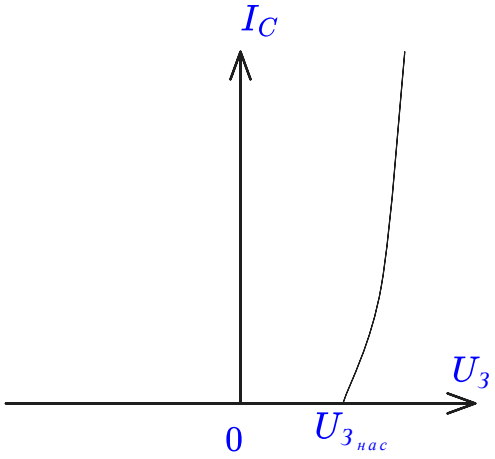

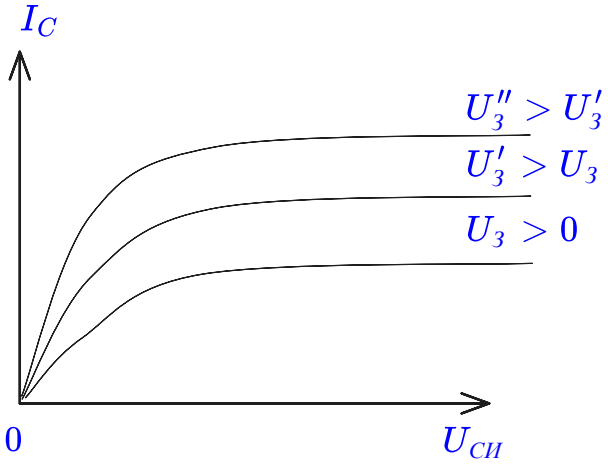

С индуцированным каналом p-типа

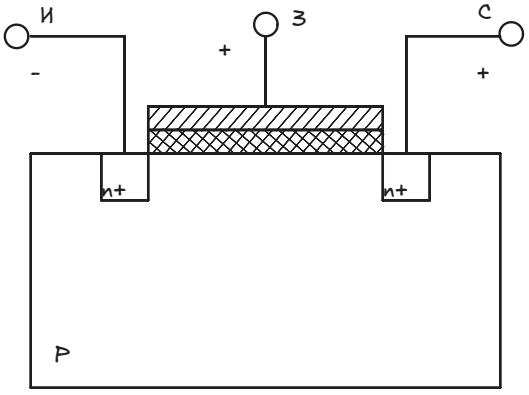

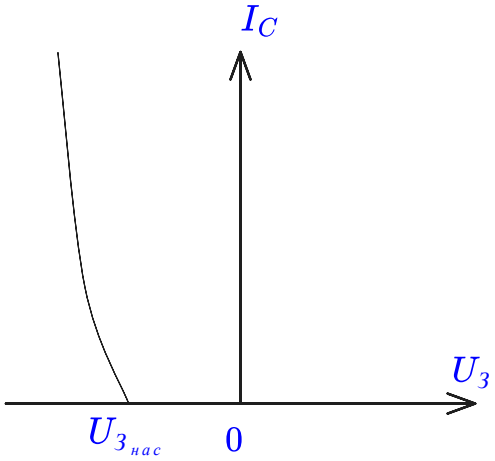

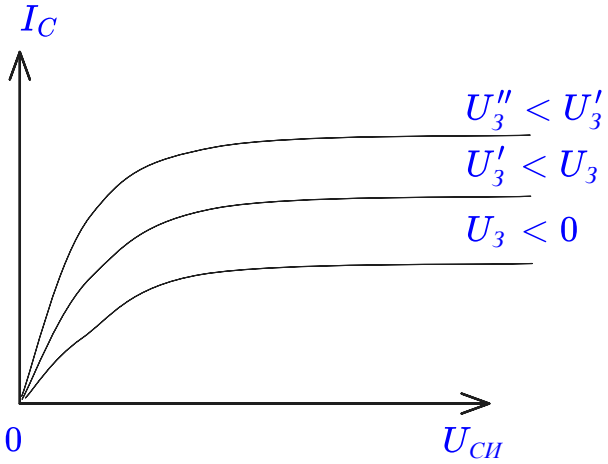

Сама схема транзистора неправильная, там надо поменять + и -.